

ELECENG 2FL3 ASSIGNMENT 5

Aaron Pinto

400190637

pintoa9

Variation #37

$Z_0 = 75 \text{ ohm}$, $L = 0.2054 \text{ m}$

a) The reflection coefficient at the load is equal to $0.0050 - 0.0705j$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\omega = 2 * \pi * f$$

$$Z_L = R_s + j\omega L_s + \frac{1}{j\omega C_s}$$

$$= 75 + j * 2 * \pi * 3 * 10^9 * 1.0 * 10^{-9} + \frac{1}{j * 2 * \pi * 3 * 10^9 * 1.8 * 10^{-12}}$$

$$= 75 - 10.6236j$$

$$\Gamma = \frac{(75 - 10.6236j) - 75}{(75 - 10.6236j) + 75}$$

$$= 0.0050 - 0.0705j$$

b) The SWR in the line is equal to 1.1521

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$= \frac{1 + |0.0050 - 0.0705j|}{1 - |0.0050 - 0.0705j|}$$

$$= 1.1521$$

c) The input impedance is equal to $68.6057 - 7.8963j$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$Z_{in} = Z_0 * \left[\frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)} \right]$$

$$= 75 * \left[\frac{(75 - 10.6236j) + j75 \tan\left(\frac{2\pi * 3 * 10^9}{c} * 0.2054\right)}{75 + j(75 - 10.6236j) \tan\left(\frac{2\pi * 3 * 10^9}{c} * 0.2054\right)} \right]$$

$$= 68.6057 - 7.8963j$$